

2001

Digital Electronics

a) $req_0, req_1, req_2, req_3$ clock.
 $gnt_0, gnt_1, gnt_2, gnt_3$

b) two bits eg $S_1 S_0$ to record last grant.

$$c) gnt_0 = \overline{S_1} \overline{S_0} req_0 \overline{req_1} \overline{req_2} \overline{req_3}$$

$$\overline{S_1} S_0 req_0 \overline{req_2} \overline{req_3}$$

$$S_1 \overline{S_0} req_0 \overline{req_3}$$

$$S_1 S_0 req_0$$

etc

$$S'_1 = gnt_2 + gnt_3 + S_1 \overline{gnt_0} \overline{gnt_1} \overline{gnt_2} \overline{gnt_3}$$

$$S'_0 = gnt_1 + gnt_3 + S_0 \overline{gnt_0} \overline{gnt_1} \overline{gnt_2} \overline{gnt_3}$$

d) take eg gnt_0 , factor req_0 out and minimize with five variables, then multiply req_0 through.